



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR SONIC – 8 BITS

ALUNOS:

Jorge Siqueira Serrão – 2018022235

William Thiago - 2018005029

**Novembro de 2019
Boa Vista/Roraima**



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR SONIC – 8 BITS

**Outubro de 2019
Boa Vista/Roraima**

Resumo

Este trabalho aborda a elaboração, desenvolvimento e implementação de um processador de 8 bits baseado na arquitetura MIPS usando a linguagem de descrição de hardware VHDL, tendo como base o software FPGA Cyclone V, que foi instalado no Quartus 2, um software disponibilizado pela Intel para implementação de hardwares, nesse projeto não implementamos o processador fisicamente, nos limitando apenas à elaboração do software.

Conteúdo

1	Especificação.....	5
1.1	Plataforma de desenvolvimento	5
1.2	Conjunto de instruções	6
1.3	Descrição do Hardware	7
1.3.1	ALU ou ULA.....	7
1.3.2	Banco de registradores	8
1.3.3	Clock.....	9
1.3.4	Controle.....	10
1.3.5	Memória de dados-RAM	11
1.3.6	Memória de Instruções-ROM	12
1.3.7	Somador	12
1.3.8	And.....	13
1.3.9	Multiplexador 2x1	13
1.3.10	PC	14
1.3.11	ZERO.....	14
1.4	Datapath	15
2	Considerações finais.....	17

Lista de Figuras

55

FIGURA 2 - BLOCO SIMBÓLICO DO COMPONENTE ALU GERADO PELO QUARTUS 8

Figura 3 - Waveform da ula para uma instrução do tipo addi em 1 ns.....8

Figura 4 - RTL view do componente Banco de Registradores gerado pelo Quartus.....9

Figura 5 - Wave form do registrador para uma instrução do tipo addi em 1ns.....9

Figura 6 – RTL view do componente Clock gerado pelo Quartus.....10

FIGURA 7 - RTL VIEW DO COMPONENTE UNIDADE DE CONTROLE GERADO PELO QUARTUS.**ERRO! INDICADOR NÃO**

DEFINIDO.1

Figura 8 - RTL view do componente Memória de dados gerado pelo Quartus.....12

Figura 10 - RTL view do componente somador gerado pelo Quartus.....13

Figura 11 - RTL view do componete AND gerado pelo Quartus.....13

Figura 12 - RTL view do componete Multiplexador 2x1 gerado pelo Quartus.....13

Figura 13 - RTL view do componete Multiplexa pc gerado pelo Quartus.....14

Figura 14 - RTL view do componete zero gerado pelo Quartus.....14

Figura 15 - RTL view do componete extensordesinal_2x8 gerado pelo Quartus.....15

Figura 16 - RTL view do componente extensor_4x8 gerado pelo Quartus.....15

Figura 17 – Datapath utilizado para montar o VHDL e os componentes n o Quartus.....16

Lista de Tabelas

TABELA 1 - CONJUNTO DE INSTRUÇÕES.76

TABELA 2 - TABELA QUE MOSTRA A LISTA DE OPCODES UTILIZADAS PELO PROCESSADOR SONIC.107

TABELA 3 - DETALHES DAS FLAGS DE CONTROLE DO PROCESSADOR.**ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.**10

1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador SONIC, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador, desde o datapath até o código, waveform e rtl dos componentes.

1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador SONIC de 8 bits foi utilizado a IDE: Quartus 2 v. Prime Version 15.1.0 Build 185 10/21/2015 SJ Lite Edition.

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Tue Dec 03 06:47:17 2019
Quartus Prime Version	15.1.0 Build 185 10/21/2015 SJ Lite Edition
Revision Name	sonic
Top-level Entity Name	sonic
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	20
Total pins	41
Total virtual pins	0
Total block memory bits	64
Total DSP Blocks	0
Total HSSI RX PCSs	0
Total HSSI PMA RX Deserializers	0
Total HSSI TX PCSs	0
Total HSSI PMA TX Serializers	0
Total PLLs	0
Total DLLs	0

Figura 1 - Especificações no Quartus- modelo

1.2 Conjunto de instruções

O processador Sonic possui 8 registradores: \$S0,\$s1,\$s2 e \$s3. Assim como 3 formatos de instruções de 8 bits cada, instruções do **tipo R**, **Instruções do tipo I** e **Instruções do tipo J**, seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- **Opcode:** a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;
- **Reg1:** o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- **Reg2:** o registrador contendo o segundo operando fonte;

Tipo de Instruções:

- **Formato do tipo R:** Este formatado aborda instruções de Load, Store e instruções baseadas em operações aritméticas como add e sub.

- **Formato do tipo I:** aborda instruções baseadas em operações com valores imediatos, desvios condicionais ou operações relacionadas à memória: Add Imediato, Sub Imediato, Load e Store são alguns exemplos desse tipo de instrução;

- **Formato do tipo J:** Este formato aborda instruções do tipo jump condicional e incondicional, esta instrução permite saltar entre endereços de memória, muito utilizada em operações que exigem muito registradores.

Formato para escrita de código na linguagem SONIC:

Operações do tipo R		
Op	Reg 1	Reg 2
4 bits	2 bits	2 bits
7-4	3-2	1-0

Operações do tipo I		
Op	Reg 1	Reg 2
4 bits	2 bits	2 bits
7-4	3-2	1-0

Operações do tipo J	
Op	Endereço
4 bits	4 bits
7-4	3-0

Tabela 1 - Conjunto de instruções

Visão geral das instruções do Processador SONIC:

O número de bits do campo **Opcode** das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total $(Bit(0e1)^{NumeroTotaldeBitsdoOpcode} \therefore 2^X = X)$ de 8 **Opcodes (0-7)** que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1, dessa forma podemos ter 8 operações distintas sendo executadas no processador SONIC.

Opcode	Nome	Formato	Breve Descrição	Exemplo
0000	add	R	Soma	add \$s0, \$s1
0001	addi	I	Soma Imediata	addi \$s0 3
0010	sub	R	Subtração	sub \$s0, \$s1
0011	subi	I	Subtração Imediata	subi \$s0 3
0100	lw	I	Load Word	lw \$s0 memória(00)
0101	sw	I	Store Word	sw \$s0 memória(00)
0110	move	R	Mover	move \$s0 \$s1
0111	li	I	Load Imediato	li \$s0 1
1000	beq	J	Desvio Condicional	beq endereço
1001	bne	J	Desvio Condicional	bne endereço
1010	If beq e bne	R	Condição para Desvio	if \$s0 \$s1
1011	mul	R	Multiplicação	mul \$s0 \$s1
1111	j	J	Desvio Incondicional	J endereço(0000)

Tabela 2 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador SONIC.

1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador SONIC, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída e waveforms.

1.3.1 ALU ou ULA

O componente ula (Q Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, divisão (considerando apenas resultados inteiros) e multiplicação. Adicionalmente o QALU efetua operações de comparação de valor como maior ou igual, menor ou igual, somente maior, menor ou igual, beq, lw, li, jump, move e subi . O componente ula recebe como entrada três valores: **A** – dado de 8bits vindo diretamente do banco de registradores **B** - dado de 8 bits para operação, que pode vir ou do multiplexador ou do banco de registradores dependendo da operação e **OP** – identificador da operação que será realizada de 4bits, que vem diretamente da unidade de controle. A ula também possui três saídas: **zero** – identificador de resultado (2bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário); **overflow** – identificador de overflow caso a operação exceda os 8bits, infelizmente nesse projeto de processador, overflow não é tratado devidamente; e **result** – saída com o resultado das operações aritméticas

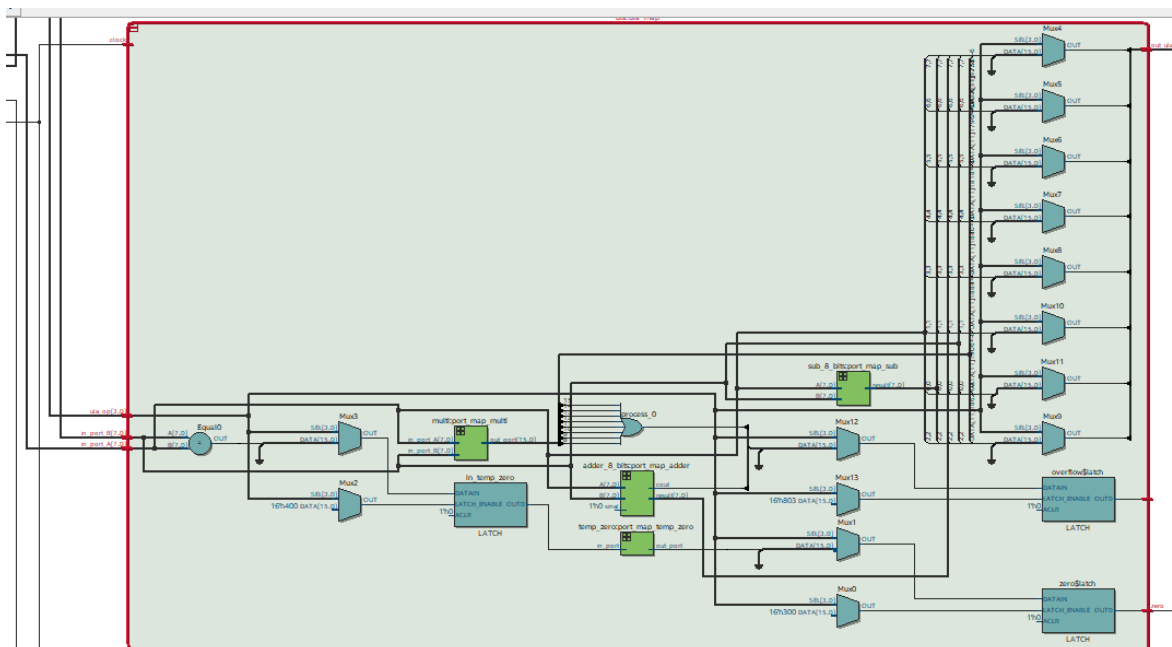


Figura 2 - Bloco simbólico do componente ALU gerado pelo Quartus

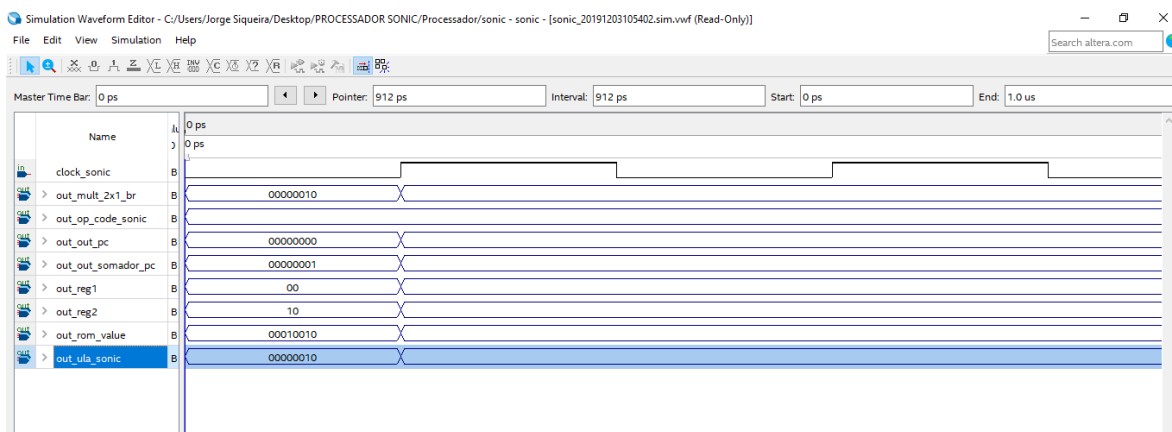


Figura 3 – Waveform da ula para uma instrução do tipo addi em 1 ns

1.3.2 Banco de registradores

O componente BancoRegistradores tem como papel armazenar e enviar informações a serem utilizadas ao decorrer da execução do programa, cada registrador corresponde a um vetor de 8 posições, que está indexado dentro de um vetor de 4 posições, dessa forma fica mais fácil de acessar e gravar conteúdo nos registradores.

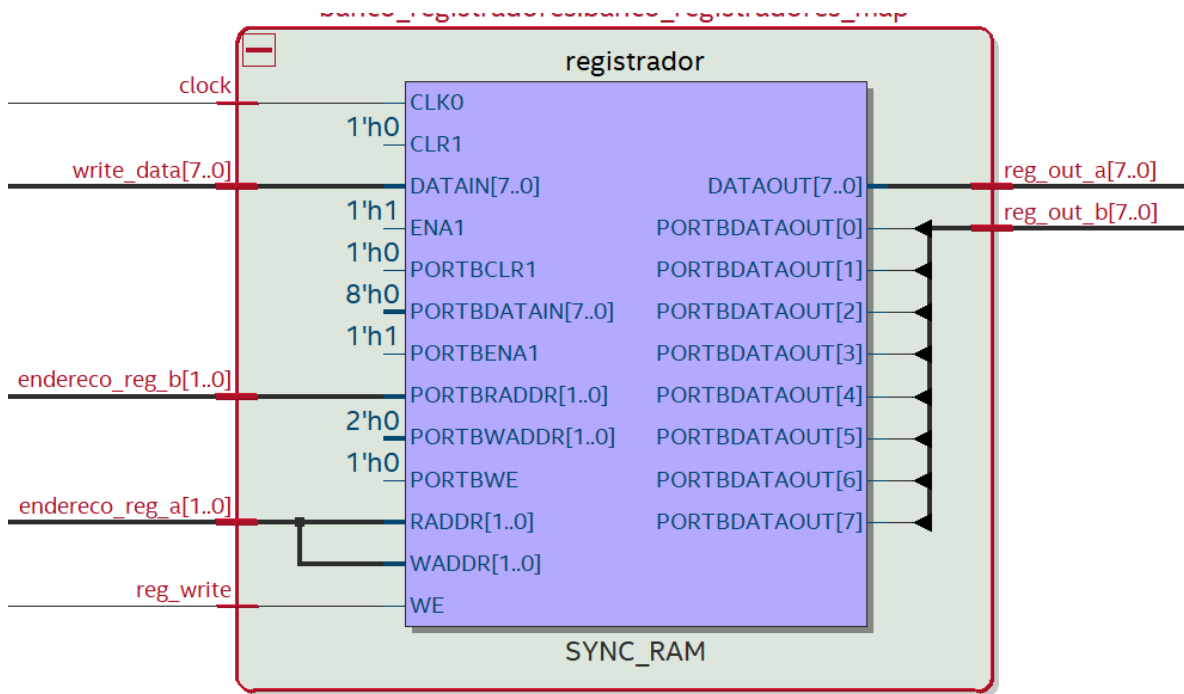


Figura 4 - RTL view do componente Banco de Registradores gerado pelo Quartus.

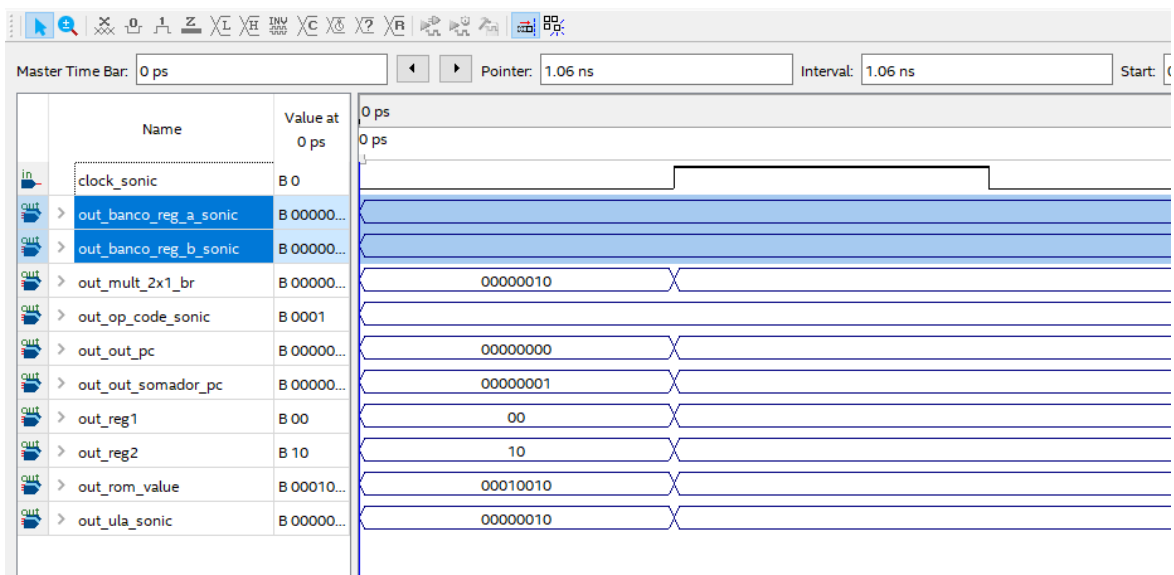


Figura 5 – Wave form do registrador para uma instrução do tipo addi em 1ns

1.3.3 Clock

Tem como objetivo evitar que os processador fique limitado à frequência, é o componente do computador que mais influencia no desempenho.

 


Figura 6 - RTL view do componente Clock gerado pelo Quartus.

1.3.4 Controle

O componente unidade de controle tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador de acordo com o opcode. Esse controle é feito através das flags de saída abaixo:

- **DvC:** XXXX.
- **en_data:** XXXX.
- **EscMem:** sinal enviado ao componente MemoriaRAM que definirá se os dados serão ou não armazenados na memória RAM.
- **MemParaReg:** sinal enviado para um multiplexador para decidir qual dado será enviado ao banco de registradores.
- **UlaOp:** XXXX.
- **LwSwOp:** XXXX.
- **EscReg:** sinal que decide se o dado de escrita de volta será armazenado ou não..
- **Wrt_LRT:** XXXX.
- **FlagPC:** XXXX.

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

Tabela 3 - Detalhes das flags de controle do processador.

Comando	Jump	Branch	M_read	M_to_reg	UlaOp	M_write	ULA_src	Reg_Write
add	0	0	0	0	0000	0	0	1
addi	0	0	0	0	0001	0	1	1
sub	0	0	0	0	0010	0	0	1
subi	0	0	0	0	0011	0	1	1
lw	0	0	1	1	0100	0	0	1
sw	0	0	0	0	0101	1	0	0
move	0	0	0	0	0110	0	0	1
li	0	0	0	0	0111	0	1	1
beq	0	1	0	0	1000	0	0	0

bne	0	1	0	0	1001	0	0	0
if beq e bne	0	0	0	0	1010	0	0	0
mul	0	0	0	0	1011	0	0	1
jump	0	0	0	0	1111	0	0	0

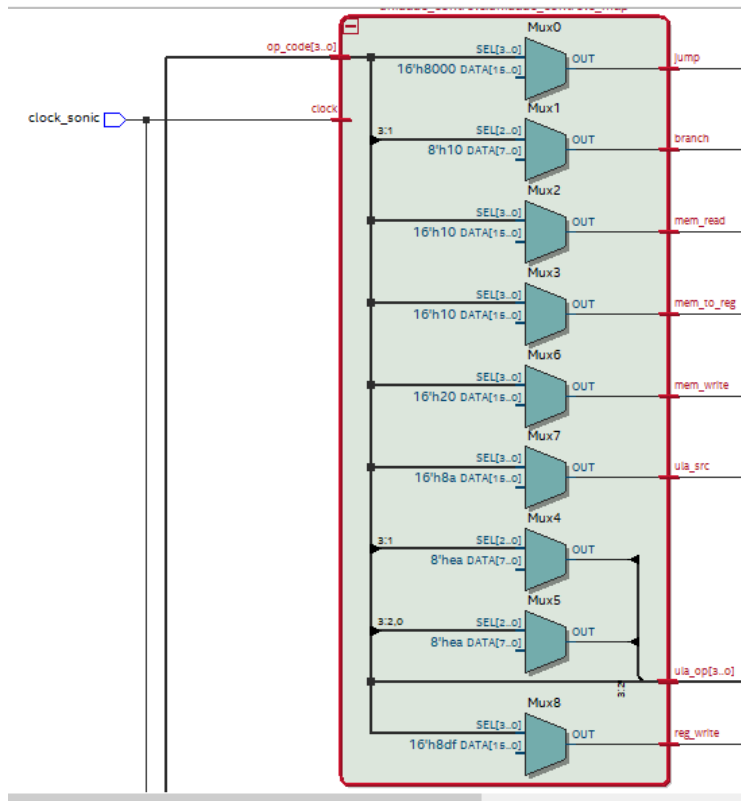


Figura 7 - RTL view do componente unidade de controle gerado pelo Quartus.

1.3.5 Memória de dados-RAM

A memória RAM vai permitir que o seu computador tenha acesso imediato aos dados que ele deseja, contribuindo para uma maior rapidez e capacidade de resposta, a memória rom no VHDL corresponde a um vetor de 8 posições de 8 bits cada posição.

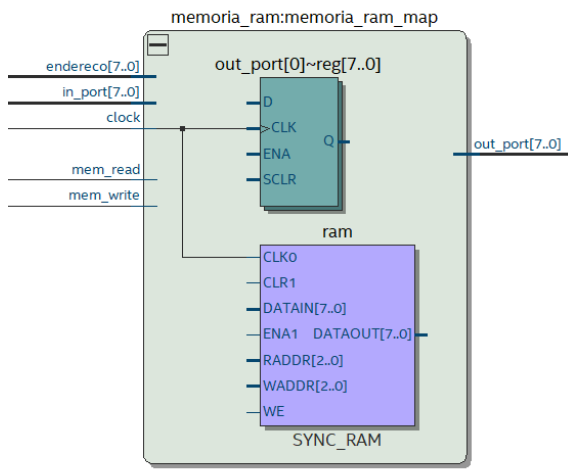


Figura 8 - RTL view do componente Memória de dados gerado pelo Quartus.

1.3.6 Memória de Instruções-ROM

É um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e após isso não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas. São memórias cujo conteúdo é gravado permanentemente, no quartus a memória ROM corresponde a um vetor de 255 posições com 8 bits cada.

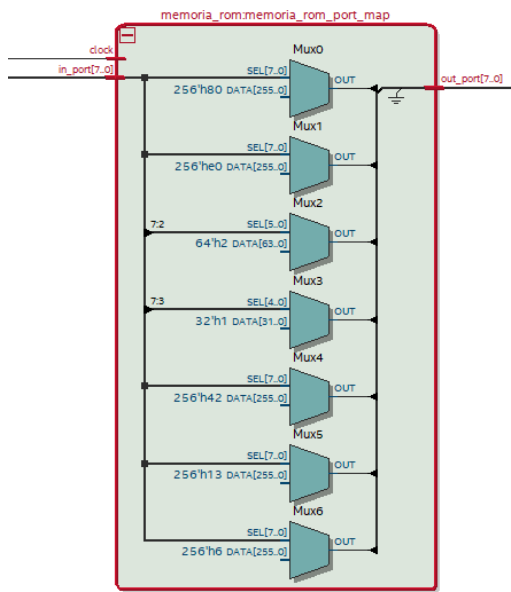


Figura 9 - RTL view do componente Memória de Instrução gerado pelo Quartus.

1.3.7 Somador

Somador com entradas e saídas usando a adaptação da representação, no quartus o somador usa diversas entidades e componentes para gerar o resultado esperado.

 


Figura 10 - RTL view do componente somador gerado pelo Quartus.

1.3.8 And

Usado para a verificação de ocorrência de branch. Dessa forma, tem o papel de decidir a flag que define se haverá um desvio condicional ou não.

 


Figura 11 - RTL view do componete AND gerado pelo Quartus.

1.3.9 Multiplexador 2x1

Multiplex (MUX). Circuito combinacional composto por Porta Lógicas. Usado para envio de informações de várias fontes através de um único, e daí ele pode decidir que trilha poderá ser usada de acordo com o código de entrada.

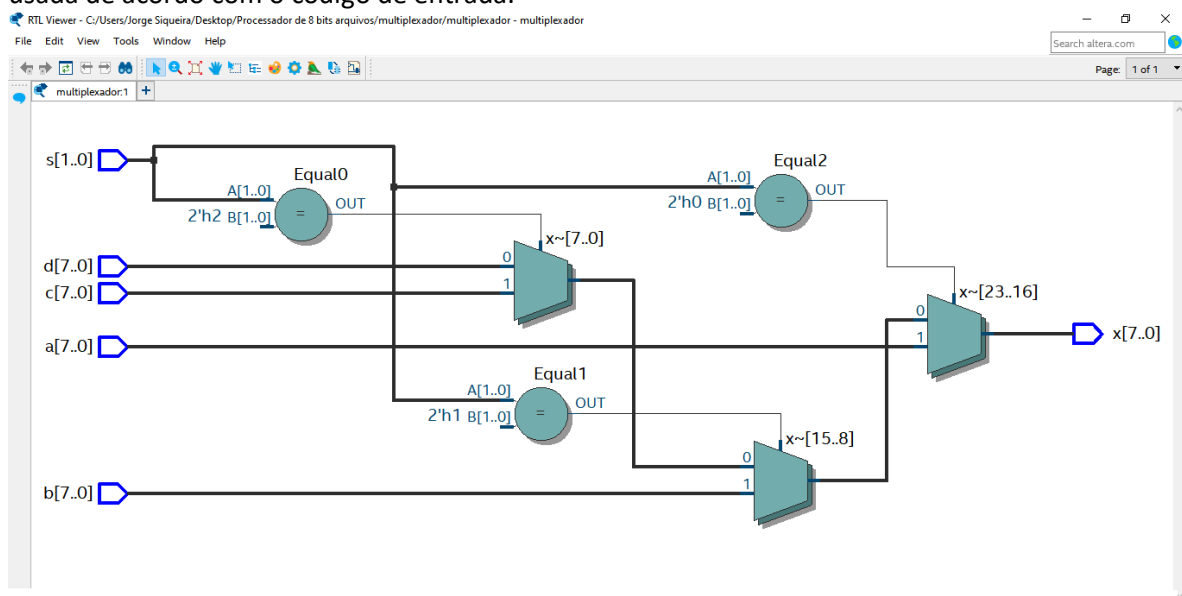


Figura 12 - RTL view do componete Multiplexador 2x1 gerado pelo Quartus.

1.3.10 PC

Responsável por controlar outros componentes mandando endereços de instruções, no nosso projeto o PC incrementa de 1 em 1, ou seja, cada instrução de memória de instrução é acessada sequencialmente.

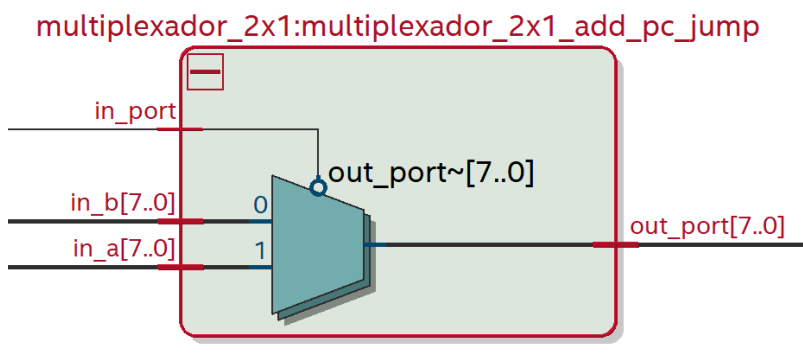


Figura 13 - RTL view do componente Multiplexa pc gerado pelo Quartus.

1.3.11 ZERO

Flag representando o resultado de comparações (1 caso for verdade, 0 caso contrário), no nosso processador esse componente foi integrado à ULA, e representa apenas uma saída lógica na mesma.

 


Figura 14 - RTL view do componente zero gerado pelo Quartus.

1.3.12 EXTENSORDESINAL_2X8

O extensor de sinal de 2 para 8 bits funciona da seguinte maneira: A entrada **input** com 2 bits será convertida para uma saída **output** com 8 bits.

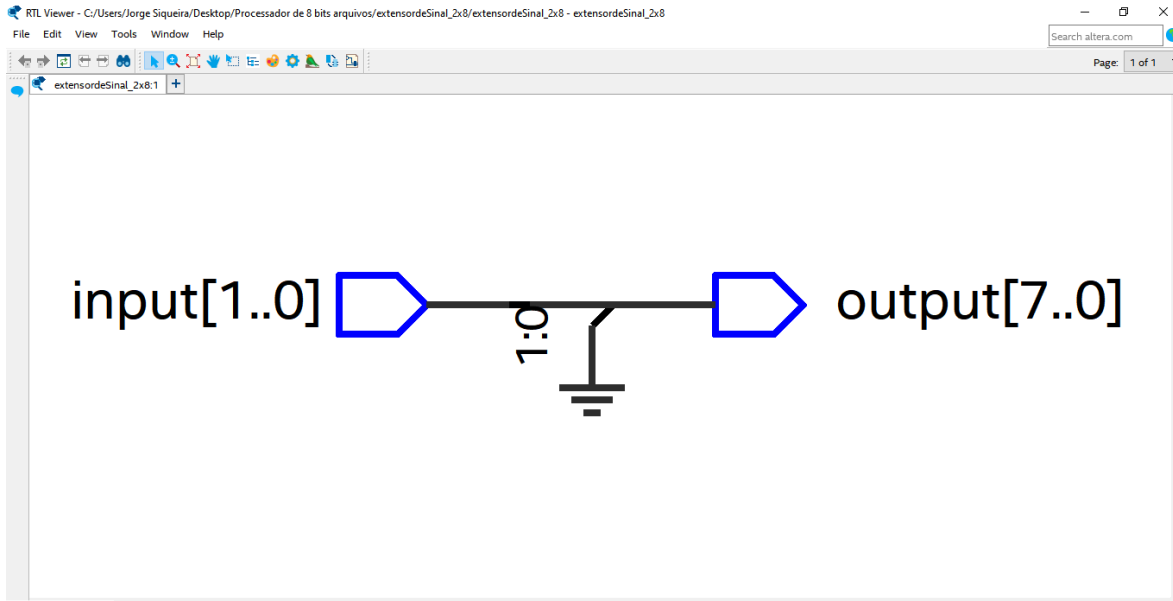


Figura 15 - RTL view do componente extensordesignal_2x8 gerado pelo Quartus.

1.3.13 EXTENSOR DE SINAL 4X8

É o componente que recebe como entrada uma trilha de 4 bits e transforma a mesma em uma trilha de 8 bits, é utilizado para realizar a conexão entre o pc_add (que incrementa a instrução do pc) com o mux, que verifica se deve seguir para a próxima instrução.

 


Figura 16 - RTL view do componente extensor_4x8 gerado pelo Quartus.

1.4 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e acrescentando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções. Para o processador SONIC foi decidido colocar a memória de dados e a memória de instruções, pois ambas possibilitam um gerenciamento melhor dos testes facilitando no momento da execução dos algoritmos que foram codificados.

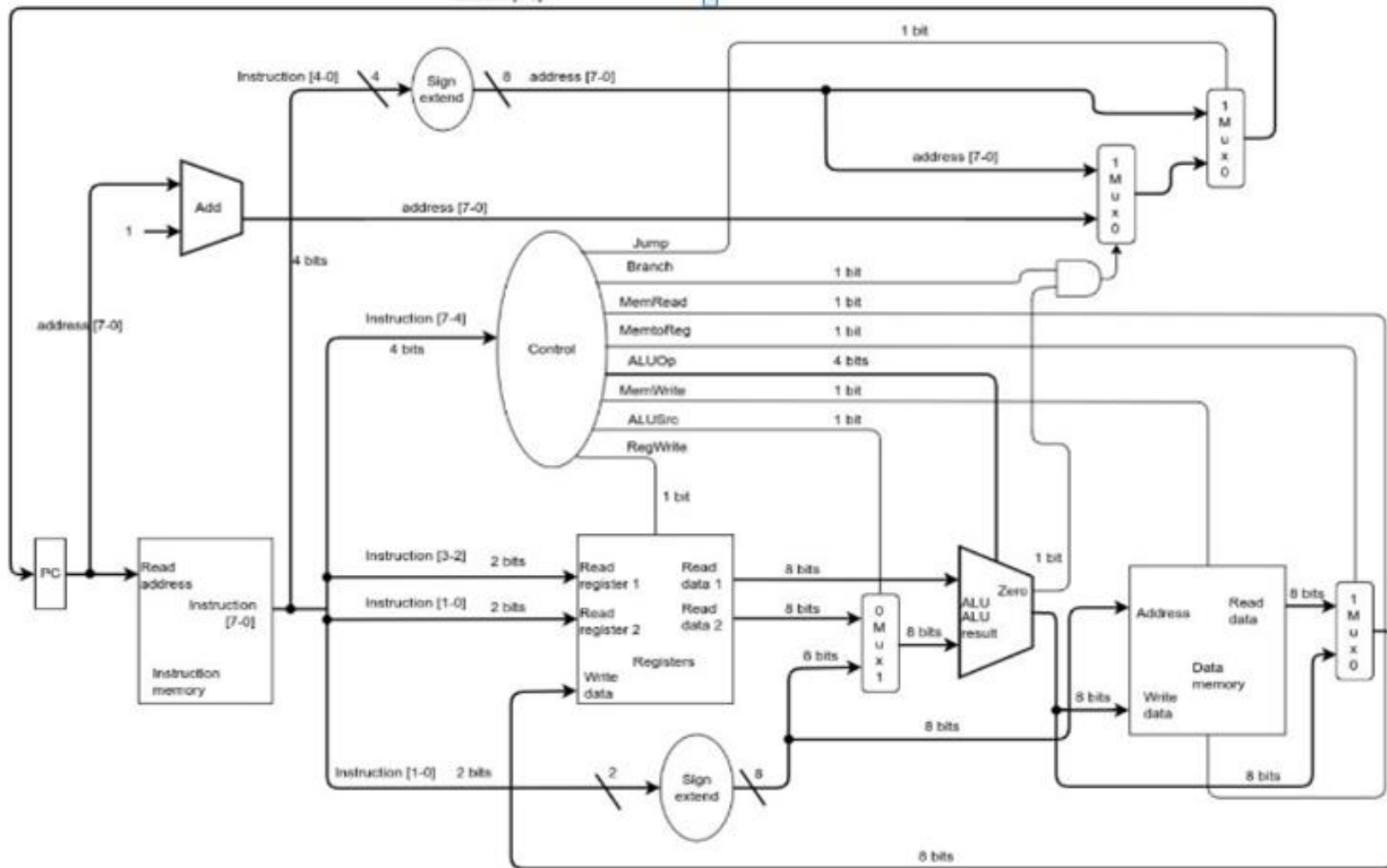


Figura 17 – Datapath utilizado para montar o VHDL e os componentes no Quartus

2 Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 8 bits denominado de SONIC que é a junção dos conhecimentos adquiridos durante o período de ensino da disciplina Arquitetura e Organização de Computadores. O nome escolhido faz referência simplesmente ao tempo corrido.